

<<实用新颖电子器具制作精选>>

图书基本信息

书名：<<实用新颖电子器具制作精选>>

13位ISBN编号：9787115101044

10位ISBN编号：7115101043

出版时间：2002年01月

出版时间：人民邮电出版社

作者：陈有卿

页数：248页

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<实用新颖电子器具制作精选>>

内容概要

本书汇集了各类新颖实用的电子器具的制作方法，全书共十大类132例。这些制作不但电器新颖、简单实用，而且每个制作中都采用了最近十年来才出现的各类电子新器件。

<<实用新颖电子器具制作精选>>

书籍目录

- 一、门铃与报警器制作 1
 - 1.1 感应式自动门铃 1
 - 1.2 简易遥控门铃 3
 - 1.3 双曲遥控门铃 4
 - 1.4 能识别主人的遥控门铃 5
 - 1.5 小巧的断线式报警器 8
 - 1.6 压控式报警器 10
 - 1.7 燃气熄火报警器 11
 - 1.8 烟雾报警器 13
 - 1.9 电网停电报警器 14
 - 1.10 幼童防走失报警器 16
 - 1.11 另一款幼童防走失报警器 17
 - 1.12 红外感应高压有电报警器 18
 - 1.13 实用触摸式报警器 20
 - 1.14 光控式防盗报警器 22
 - 1.15 新颖门锁报警器 24
 - 1.16 震动式报警器 25
 - 1.17 高灵敏度震动式报警器 26
 - 1.18 一体化震动式报警器 29
 - 1.19 红外防盗电子警犬 31
 - 1.20 微波防盗报警器 32
 - 1.21 四路无线电传输防盗报警器 34
 - 1.22 另一款微波防盗报警器 38
 - 1.23 摩托车防盗报警器 41
 - 1.24 用激光玩具电筒制作的监视报警器 42
 - 1.25 防盗报警电话系统 44
- 二、照明开关与灯光控制器制作 49
 - 2.1 最简单的延迟照明灯 49
 - 2.2 红外感应延迟照明灯 50
 - 2.3 无线电遥控照明开关 52
 - 2.4 高档床头灯控制器 54
 - 2.5 热释电红外感应自动灯 56
 - 2.6 无线电遥控变色旋转灯 58
 - 2.7 无线电遥控豪华吊灯 60
 - 2.8 无线电遥控调光灯 65
 - 2.9 新颖闪烁警示灯 67
 - 2.10 新颖装饰灯控制器 68
 - 2.11 新颖多功能彩灯控制器 70
 - 2.12 激光笔遥控照明灯 73
 - 2.13 触摸式照明灯开关 75
 - 2.14 新颖店铺装饰灯控制器 76
 - 2.15 新颖无级调光台灯 78
 - 2.16 新颖光控广告灯 79
- 三、定时器与自控开关制作 83
 - 3.1 五段电子定时器 83

<<实用新颖电子器具制作精选>>

- 3.2 长时间电子定时器 85
- 3.3 又一款长时间电子定时器 87
- 3.4 宽范围三挡电子定时器 88
- 3.5 手晃交流电子开关 90
- 3.6 红外感应自动水龙头开关 92
- 3.7 过热温控开关 93
- 3.8 上下限温控开关 94
- 3.9 液面控制自动开关 97
- 3.10 无线电遥控交流开关 98
- 3.11 热释电红外感应开关 100
- 3.12 微波自动开关(1) 102
- 3.13 微波自动开关(2) 103
- 3.14 微波自动开关(3) 105
- 四、通风与制冷器具控制器制作 107
- 4.1 电风扇通断时间分别可调控器 107
- 4.2 电风扇自动温度控制器 109
- 4.3 电风扇定时、调速控制器 110
- 4.4 无线电遥控电风扇调速器(1) 112
- 4.5 无线电遥控电风扇调速器(2) 113
- 4.6 多功能电风扇遥控控制器 115
- 4.7 卫生间排风自动控制器 122
- 4.8 电冰箱电子除臭器(1) 124
- 4.9 电冰箱电子除臭器(2) 126
- 4.10 电冰箱机外型温度控制器 128
- 4.11 电冰箱语音型温升提醒器 129
- 五、电热器具控制器制作 132
- 5.1 电热毯四挡调温器 132
- 5.2 电热毯自动控制器 133
- 5.3 电热器具调功控制器 136
- 5.4 电饭煲自动控制器 137
- 5.5 电热书写台板自动控制器 139
- 5.6 红外感应自动电热干手器 140
- 六、充电器与电源电路制作 143
- 6.1 简易镍镉电池充电器 143
- 6.2 实用镍镉电池充电器 145
- 6.3 镍镉、镍氢电池充电器 146
- 6.4 又一款镍镉、镍氢电池充电器 149
- 6.5 锂离子电池专用充电器 151
- 6.6 又一款锂离子电池专用充电器 154
- 6.7 简洁的锂离子电池专用充电器 156
- 6.8 新颖实用电池充电器 158
- 6.9 蓄电池充电提醒器 160
- 6.10 新颖5~16V可调稳压电源 162
- 6.11 小巧的直流升压器 164
- 七、功放器与音响效果处理器制作 166
- 7.1 新型傻瓜185功放器 166
- 7.2 新型傻瓜275功放器 168

<<实用新颖电子器具制作精选>>

- 7.3 新型傻瓜1006功放器 169
- 7.4 新型傻瓜1025功放器 171
- 7.5 新型D-100傻瓜功放器 173
- 7.6 新型D-300傻瓜功放器 175
- 7.7 2×120W优质功率放大器 177
- 7.8 2×80W胆石混合功率放大器 178
- 7.9 傻瓜式超重低音放大器 181
- 7.10 BBE音响效果处理器 182
- 7.11 双声道杜比环绕声处理器 185
- 7.12 四路环绕声处理器 186
- 7.13 二—五声道杜比环绕声处理器 188
- 八、医疗卫生保健器具制作 190
- 8.1 读写姿势提醒器 190
- 8.2 防近视测光器 191
- 8.3 新型婴儿电子报尿器 192
- 8.4 会说话的婴儿尿床、踢被告知器 193
- 8.5 电子疲劳消除器 195
- 8.6 多功能电子理疗器 197
- 8.7 有提醒功能的电子药盒 199
- 8.8 病人呼吸监视仪 200
- 8.9 老人沐浴监护仪 203
- 8.10 电子温控电暖保健鞋 204
- 8.11 卫生间空气清洁器 205
- 8.12 电子灭蟑器 207
- 8.13 猫叫声电子驱鼠器 208
- 九、小摆设、小玩具与休闲器具制作 210
- 9.1 有趣的声控闪光小挂件 210
- 9.2 闪烁发光小人灯饰 211
- 9.3 节日礼花发光胸花 213
- 9.4 会说话的玩具枪 214
- 9.5 好玩的哭笑娃娃 215
- 9.6 无线电遥控鸟鸣器 217
- 9.7 新颖鱼缸闪烁灯 219
- 9.8 热带鱼鱼缸水温自动加热控制器 220
- 9.9 电子诱鱼器 222
- 9.10 有趣的声控玩具狮毛狗 223
- 9.11 会跳会叫的电子青蛙 224
- 9.12 磁控玩具电动火车 225
- 9.13 鸚鵡学舌玩具 227
- 9.14 奇妙的变音玩具盒 228
- 9.15 激光枪打靶游戏器 230
- 十、其他实用电子器具制作 234
- 10.1 有趣的自行车铃 234
- 10.2 汽车、摩托车语音喇叭 235
- 10.3 出租车遗物提醒器 236
- 10.4 摩托车车尾箱灯光控制器 238
- 10.5 实用电话防盗打器 240

<<实用新颖电子器具制作精选>>

- 10.6 小贩叫卖吆喝器 241
- 10.7 多重编码密码电子锁 243
- 10.8 用发光管显示的电子温度计 247

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>