

<<晶体管电路基础>>

图书基本信息

书名：<<晶体管电路基础>>

13位ISBN编号：9787502314033

10位ISBN编号：7502314032

出版时间：1998-03

出版时间：科学技术文献出版社

作者：林嘉锐

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<晶体管电路基础>>

内容概要

内容简介

本书是一本基础读物，全书分两篇。

上篇低频电路基

础共分8章，下篇高频电路基础共分11章。

其主要内容包

括：晶体管原理，各种放大电路，频率变化电路，振荡器和整流滤波等电路的工作原理和基本分析方法，同时分析了电子设备中有关电子电路的基本概念、理论和典型电路。

在编写中力求物理概念，减少繁琐数学的推导过程，使读者便于自学。

<<晶体管电路基础>>

书籍目录

目录

上篇 低频电路基础

第一章 半导体与晶体二极管

1 1 半导体与PN结

- 一、什么是半导体
- 二、N型和P型半导体
- 三、PN结及其单向导电性

1 2 晶体二极管

- 一、晶体二极管的结构
- 二、二极管的伏安特性曲线
- 三、二极管参数及举例
- 四、二极管性能的简易测试

五、稳压管

复习题

第二章 晶体三极管

2 1 晶体管的结构与放大作用

- 一、晶体三极管的结构
- 二、晶体三极管的电流放大作用
- 三、晶体管内部载流子的运动规律
- 四、我国半导体器件型号命名方法

2 2 晶体管的特性曲线

- 一、输入特性曲线
- 二、输出特性曲线

2 3 晶体管的主要参数

2 4 温度对晶体管参数的影响

2 5 利用万用表测试晶体三极管

复习题

第三章 晶体管放大电路基础

3 1 放大器的基本概念

- 一、什么叫放大器
- 二、最简单的放大电路
- 三、静态工作点的设置
- 四、动态工作情况
- 五、直流通路和交流通路
- 六、晶体三极管的三种连接方法
- 七、电源电路的简化表示
- 八、放大电路的主要指标

3 2 放大电路的基本分析方法

- 一、图解法
- 二、估算法
- 三、单管放大器设计举例

3 3 静态工作点的稳定电路

- 一、分压式偏置电路
- 二、电压负反馈式偏置电路
- 三、温度补偿式偏置电路

<<晶体管电路基础>>

3 4晶体管h参数等效电路

- 一、晶体管的等效电路和等效条件
- 二、晶体管的h参数等效电路
- 三、h参数的物理意义
- 四、简单的h参数等效电路
- 五、应用h参数等效电路分析基本放大器

3 5多级放大器的放大倍数

- 一、两级放大器放大倍数的计算
- 二、多级放大器放大倍数的计算

3 6阻容耦合放大器频率特性分析

- 一、放大器的频率特性
- 二、耦合电容 C_1 、 C_2 的选择
- 三、发射极旁路电容 C_0 的选择
- 四、耦合电容和射极旁路电容同时作用下的放大器下限频率

复习题

第四章 负反馈放大电路

4 1负反馈的基本概念

- 一、什么是负反馈
- 二、负反馈的类型

4 2负反馈对放大器性能的影响

- 一、负反馈对放大倍数的影响
- 二、负反馈提高了放大倍数的稳定性
- 三、负反馈对频率特性的改善
- 四、负反馈对非线性失真的改善
- 五、负反馈对放大器噪声和干扰的改善
- 六、负反馈对输入电阻和输出电阻的影响

4 3负反馈放大器的基本电路

- 一、电流串联负反馈电路
- 二、电压串联负反馈电路
- 三、电压并联负反馈电路
- 四、电流并联负反馈电路
- 五、多极负反馈电路

4 4射极输出器

- 一、射极输出器的工作原理
- 二、射极输出器的跟随特性
- 三、射极输出器的计算
- 四、射极输出器的应用

复习题

第五章 场效应管放大电路

5 1场效应管的工作原理及特性

- 一、结型场效应管
- 二、绝缘栅场效应管
- 三、场效应管的主要参数和使用注意事项
- 四、场效应管和晶体管的比较

5 2场效应管放大器

- 一、静态工作点
- 二、场效应管的交流等效电路

<<晶体管电路基础>>

三、放大倍数和输入输出电阻

四、源极输出器

复习题

第六章 直流放大器

6 1 直流放大的主要问题

一、级间耦合问题

二、零点漂移问题

6 2 直流放大器的直接耦合方式

一、提高后级的发射极电位

二、NPN PNP型管直接耦合

6 3 零点漂移产生的原因及消除措施

一、产生零点漂移的原因

二、温度补偿电路

6 4 差动放大器

一、差动放大器的工作原理

二、典型的差动放大器

三、具有恒流源的差动放大器

四、其它接法的差动放大器

复习题

第七章 功率放大电路

7 1 对功率放大电路的要求

一、输出功率要大

二、非线性失真要小

三、效率要高

7 2 甲类单管功率放大器

一、甲类功率放大器的分析

二、甲类功率放大器的设计举例

三、甲类功率放大器存在的问题

7 3 乙类推挽功率放大电路

一、乙类推挽功率放大电路的工作原理

二、乙类推挽放大器工作的图解分析法

三、非线性失真

四、推挽功率放大电路的计算

五、计算举例

7 4 无输出变压器功率放大电路

一、输入变压器倒相式推挽电路

二、互补对称式推挽电路

三、等效互补对称的推挽电路

7 5 功率管的散热问题

复习题

第八章 整流与稳压

8 1 整流电路

一、半波整流电路

二、全波整流电路

三、桥式整流电路

8 2 滤波电路

一、电容滤波器

<<晶体管电路基础>>

- 二、电感滤波器
- 三、倒L型滤波器
- 四、 π 型滤波器
- 8 3稳压电路
 - 一、硅稳压管稳压电路
 - 二、晶体管稳压电路
 - 三、提高稳压电源性能的几种电路
 - 四、稳压电源的过电流保护措施
 - 五、截止型过电流保护电路

复习题

下篇 高频电路基础

第一章 绪论

- 1 1无线电信号的初步概念
- 1 2电磁波
 - 一、电磁波是由电磁振荡产生的
 - 二、电磁波的特性
 - 三、电磁波的发射
- 1 3调制与调幅信号简介
 - 一、调制的概念
 - 二、调幅信号的数学表示式及波形
- 1 4信号的频谱特性
 - 一、任何形式信号的分解
 - 二、频谱图
 - 三、信号的频带宽度
 - 四、调幅信号的频谱及其带宽
- 1 5广播、电视发送的方框图
 - 一、广播发送系统的方框图
 - 二、电视发送系统的方框图
- 1 6接收无线电广播的主要过程
- 1 7无线电波波段的划分
- 1 8无线电波的传播

复习题

第二章 电路元件的高频特性

- 2 1电感线圈的电感量与高频特性
- 2 2电容器的电容量与高频特性
- 2 3屏蔽

复习题

第三章 简单谐振回路

- 3 1串联谐振回路
 - 一、串联回路电流的数学表示式
 - 二、串联回路的电流谐振曲线
 - 三、串联回路的相频特性曲线
 - 四、回路的谐振频率
 - 五、回路的品质因数
 - 六、计算例题
- 3 2并联谐振回路
 - 一、并联回路端电压的数学表示式

<<晶体管电路基础>>

- 二、并联回路的电压谐振曲线
- 三、并联回路的电压相频特性曲线
- 四、并联回路的谐振频率
- 五、并联回路的品质因数
- 六、并联回路的谐振电阻
- 七、串、并联谐振回路的对偶关系
- 3 3谐振曲线的抑制比
- 3 4谐振回路的通频带
- 3 5谐振回路的选择性
- 3 6信号源内阻及负载对谐振回路的影响
 - 一、对串联谐振回路的影响
 - 二、对并联谐振回路的影响
 - 三、考虑信号源的输出电容和负载电容的影响

复习题

第四章 晶体管的共发射极等效电路

- 4 1晶体管等效电路的概念和类型
 - 一、等效电路的概念
 - 二、晶体管等效电路的定义
 - 三、晶体管等效电路的类型
- 4 2晶体二极管的高频等效电路
 - 一、势垒电容 C_T
 - 二、扩散电容 C_D
- 4 3晶体管的共发射极混合 π 型等效电路
 - 一、混 π 等效电路的导出
 - 二、混 π 参数的意义
 - 三、混 π 等效电路的简化
- 4 4晶体管的电流放大系数
 - 一、晶体管共发射极电流放大系数
 - 二、电流放大系数的讨论
- 4 5晶体管的频率参数 f_{β} 和 f_T
 - 一、晶体管共射电流放大系数的截止频率 f_{β}
 - 二、晶体管的特征频率 f_T
- 4 6晶体管的Y参数等效电路
 - 一、四端网络的Y参数方程组
 - 二、Y参数等效电路
 - 三、晶体管Y参数的定义
 - 四、Y参数与混 π 参数的关系及Y参数的物理意义
- 4 7两种等效电路的比较

复习题

第五章 小信号单调谐放大电路

- 5 1引言
 - 一、调谐放大器的作用
 - 二、调谐放大器的分类
 - 三、小信号调谐放大器的主要指标
- 5 2小信号单调谐放大器电路的工作原理
 - 一、静态工作情况
 - 二、动态工作情况

<<晶体管电路基础>>

三、电路中各元件的作用

5 3单调谐放大器的等效电路

5 4谐振频率、品质因数与谐振电阻

5 5单调谐放大电路谐振时的增益

5 6单调谐放大电路的通频带和选择性

一、调谐放大器的通频带

二、调谐放大器的选择性

三、单调谐放大器通频带与选择性的矛盾

5 7多级单调谐放大器的级联

一、多级单调谐放大器的总增益

二、多级单调谐放大器的通频带

三、多级调谐放大器的选择性

复习题

第六章 双谐振耦合回路及双调谐放大器

6 1引言

一、双谐振耦合回路及其形式

二、采用双谐振回路的理由

6 2电容耦合双谐振回路

一、初、次级相同的双回路的谐振曲线

二、初、次级不相同的双回路谐振曲线

6 3互感耦合双谐振回路

6 4双调谐放大器

一、电压增益

二、选择性和通频带

三、双调谐放大器的级联

复习题

第七章 阻容耦合宽频带放大电路

7 1RC电路的频率特性

一、RC电路频率特性的概念

二、相位超前的RC电路

三、相位滞后的RC电路

7 2共射阻容放大器的基本电路

一、基本电路

二、密勒效应

7 3负载为纯电阻时阻容放大电路分析

一、电压增益

二、通频带与上截止频率

三、信号源内阻对高频特性的影响

源电压增益的概念

7 4负载为容性时阻容放大电路分析

7 5扩展放大器通频带的电路

一、串联负反馈宽放电路

二、并联负反馈宽放电路

三、高频补偿宽放电路

四、组合管宽放电路

复习题

第八章 LC正弦波振荡电路

8 1自激振荡电路的基本工作原理

<<晶体管电路基础>>

8 2自激振荡的起振与稳幅过程

- 一、自激振荡的建立过程及其起振条件
- 二、自激振荡的稳幅过程

8 3变压器耦合反馈式振荡电路

- 一、相位起振条件的满足与振荡频率
- 二、振幅起振条件的满足
- 三、振荡器的偏置电路
- 四、变压器反馈振荡电路的几种形式

8 4三点式振荡电路

- 一、电容三点式振荡电路
- 二、电感三点式振荡电路

8 5改进型电容三点式振荡电路

- 一、串联改进型振荡电路
- 二、并联改进型振荡电路

8 6石英晶体振荡器

- 一、石英晶体的压电效应及等效电路
- 二、石英晶体振荡器

8 7RC低频振荡电路

- 一、RC移相式振荡电路
- 二、串并联式RC振荡电路

复习题

第九章 振幅调制与检波

9 1非线性器件的频率变换作用

- 一、单一余弦电压作用下的频率变换
- 二、两个不同频率余弦电压作用下的频率变换

9 2调幅波的性质

- 一、调幅波的波形、表示式和频谱
- 二、调幅波的能量分配

9 3产生调幅波的电路

9 4检波器概述

9 5二极管检波电路工作的物理过程

9 6大信号(峰值)检波器

- 一、检波效率
- 二、输入电阻
- 二、检波的失真

9 7二极管检波器的实际电路举例及元件参数的选择

复习题

第十章 调频与鉴频

10 1调频信号的性质

- 一、调频信号的波形
- 二、调频信号的数字表示式
- 三、调频信号的频谱和频带宽度
- 四、调频信号的功率

10 2调频信号的产生

- 一、变容二极管
- 二、变容二极管调频电路

10 3调频信号的解调 一鉴频

<<晶体管电路基础>>

- 10 4斜率鉴频器
- 10 5相位鉴频器
 - 一、平衡输出相位鉴频器
 - 二、不平衡输出相位鉴频器
 - 三、电容耦合回路相位鉴频器
- 10 6比例鉴频器
 - 一、基本电路工作原理
 - 二、抑制寄生调幅的原理
 - 三、两种实用的比例鉴频电路
- 10 7调频制与调幅制性能的比较
- 复习题
- 第十一章 变频
 - 11 1概述
 - 11 2实现变频的方法
 - 11 3变频跨导的概念
 - 11 4三极管的变频增益
 - 11 5三极管变频器的实际电路
 - 11 6设计变频器的一些考虑
- 复习题

<<晶体管电路基础>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>