

<<电器开关电源电路图集>>

图书基本信息

书名：<<电器开关电源电路图集>>

13位ISBN编号：9787111236825

10位ISBN编号：7111236823

出版时间：2008-9

出版时间：机械工业出版社

作者：张新编 编

页数：588

字数：1108000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<电器开关电源电路图集>>

### 前言

开关电源电路一直是电器故障率最高的电路，也是电器强电与弱电相结合的部分。而且开关电源的种类很多，检修起来比较麻烦，一旦严重烧坏，有些元器件连型号都无法辨别。而维修、制作人员在实际工作中可能遇到各种各样的开关电源，很多开关电源电路原理图却难以找到，给广大读者带来诸多不便。

为此，笔者编写了《电器开关电源电路图集》一书，该书可与笔者已出版的《彩电开关电源维修即时通》一书配套使用。

本书将大多数的家用电器和办公电器的开关电源电路原理图进行了汇总，在电路图的选用上大多选用一些有代表性的、代表不同种类的新型电器开关电源，对那些同一系列且基本工作原理相似只是局部电路有差别的开关电源则只选其中一、二幅作为代表，并在备注中加以说明，以免电路图的大量重复，还请读者可以参照使用。

## <<电器开关电源电路图集>>

### 内容概要

本书收集整理了彩色电视机开关电源、彩色显示器开关电源、激光影碟机开关电源、卫星接收机开关电源、打印机开关电源、传真机开关电源、扫描仪开关电源、电动车开关电源和其他小家电开关电源电路图共500多幅。

书末还附录了新型开关电源厚膜块内部框图和常用开关管实用数据，供读者查阅。

本书是一本全面介绍电器开关电源电路图及相关知识的实用工具书。

读者对象：家用电器、办公电器开关电源设计、制作、销售、维修人员及开关电源爱好者。

## &lt;&lt;电器开关电源电路图集&gt;&gt;

## 书籍目录

前言第1章 彩电开关电源 (1) LG CF-25H84彩电开关电源 (2) LG MC-007A机心彩电开关电源 (3) LG MC-009A机心彩电开关电源 (4) LG MC-019A机心彩电开关电源 (5) LG MC-01GA机心彩电开关电源 (6) LG MC-022A机心彩电开关电源 (7) LG MC-51B机心彩电开关电源 (8) LG MC-71A/B机心彩电开关电源 (9) LG MC-74A机心彩电开关电源 (10) LG MC-8AA机心彩电开关电源 (11) LG MC-8CA机心彩电开关电源 (12) LG MC-8CB/MC-99BA机心彩电开关电源 (13) LG MC-991A机心彩电开关电源 (14) LG MC-994A机心彩电开关电源 (15) LG MC-99AA机心彩电开关电源 (16) LG MP-00DA机心彩电开关电源 (17) LG MP-87A机心彩电开关电源 (18) LG MT-40PA10等离子彩电开关电源 (19) LG PC-63A机心彩电开关电源 (20) LG PT-48A82背投彩电开关电源 (21) NP82机心彩电开关电源 (22) S3机心彩电开关电源 (23) STR-41090组成的彩电开关电源 (24) STR-6309组成的彩电开关电源 (25) STR-G8656组成的彩电开关电源 (26) STR-S6709A组成的彩电开关电源 ( ) (27) STR-S6709A组成的彩电开关电源 ( ) (28) STR-S6709A组成的彩电开关电源 ( ) (29) TDA16846组成的彩电开关电源 ( ) (30) TDA16846组成的彩电开关电源 ( ) (31) TDA16846组成的彩电开关电源 ( ) (32) TDA4605-2组成的彩电开关电源 (33) 北京2913T、2915T、2922T彩电开关电源 (34) 长虹2112FA彩电开关电源 (35) 长虹34SD18彩电开关电源 (36) 长虹51PT28A背投彩电开关电源 (37) 长虹A3机心彩电开关电源 (38) 长虹C2163彩电开关电源 (39) 长虹CN-9机心彩电开关电源 (40) 长虹D2521A彩电开关电源 (41) 长虹D2965A彩电开关电源 (42) 长虹DT2000A倍频彩电开关电源 (43) 长虹G29D9彩电开关电源 (44) 长虹GP03液晶彩电开关电源 ( ) (45) 长虹GP03液晶彩电开关电源 ( ) (46) 长虹H25K60彩电开关电源 (47) 长虹HP5188背投彩电开关电源 ( ) (48) 长虹HP5188背投彩电开关电源 ( ) (49) 长虹N2918彩电开关电源 (50) 长虹PF2999D彩电开关电源 (51) 长虹R2116AE彩电开关电源 (52) 长虹R2916A、R2117A彩电开关电源 (53) 长虹SF2170E彩电开关电源 (54) 长虹SF2591E、SF3466E彩电开关电源 (55) 创维25ND9000彩电开关电源 (56) 创维29TX9000彩电开关电源 (57) 创维43PTV300S、43PTV480、51PTV480、51PTV580HD、43PTV680HD背投彩电开关电源 ( ) (58) 创维43PTV300S、43PTV480、51PTV480、51PTV580HD、43PTV680HD背投彩电开关电源 ( ) (59) 创维5D30机心彩电开关电源 (60) 创维5D60机心彩电开关电源 (61) 创维5D70机心彩电开关电源 (62) 创维5T10、5T20机心彩电开关电源 (63) 创维数码5000系列彩电开关电源 (64) 东芝2150XHC彩电开关电源 (65) 东芝2999UXE彩电开关电源 (66) 东芝29G3SHC、29G5DXC彩电开关电源 (67) 东芝43AGUC、50AGUC背投彩电开关电源 (68) 东芝43G7UXC、48G7UXC背投彩电开关电源 ( ) (69) 东芝43G7UXC、48G7UXC背投彩电开关电源 ( ) (70) 东芝M-V19H01彩电开关电源 (71) 东芝S5ES机心彩电开关电源 (72) 飞利浦21GX1871-93R彩电开关电源 (73) 飞利浦21P3382/93R彩电开关电源 (74) 飞利浦29PT448A/93S彩电开关电源 (75) 飞利浦TB1238机心彩电开关电源 (76) 福日HFC-29S10、HFC-29S16彩电开关电源 (77) 福日HFC-F24机心彩电开关电源 (78) 福日HFC-F91PP机心彩电开关电源 (79) 福日P6机心彩电开关电源 (80) 高路华TC-2918彩电开关电源 (81) 高士达CF-21D10B彩电开关电源 (82) 海尔25F3A-T彩电开关电源 (83) 海尔25F9K-T (8829/8859B机心) 彩电开关电源 (84) 海尔25T6D-S彩电开关电源 (85) 海尔H-2916彩电开关电源 (86) 海尔29F3A-P彩电开关电源 (87) 海尔29F5D-TA (B) 彩电开关电源 (88) 海尔37T88、25T2、25F8D、25F2A、21F2A、21F8D彩电开关电源 (89) 海尔76818机心彩电开关电源 (90) 海尔美高美RGBTV-29FA彩电开关电源 (91) 海尔先行者692-733AA系列彩电开关电源 (92) 海信76810机心彩电开关电源 (93) 海信 TV2911彩电开关电源 (94) 海信TC2102GD彩电开关电源 (95) 海信TC2919KB、TC2940彩电开关电源 (96) 海信TC2975GF、TC2980F、TC2976、TC2940F、TC2980GF彩电开关电源 (97) 海信TC3400D彩电开关电源 (98) 海信TF29100彩电开关电源 (99) 海信TF29118彩电开关电源 (100) 海信TF2918DH、TF3406DH彩电开关电源 (101) 海信TF3488DP彩电开关电源 (102) 黄河HC2518彩电开关电源 (103) 嘉华K164G、K174F、25S5、29S5彩电开关电源 (104) 金星C5488彩电开关电源 (105) 金星C6428彩电开关电源 (106) 金星C6458彩电开关电源 (107) 金星C6478彩电开关电源 (108) 金星C7458彩电开关电源 (109) 金星D2537、D2533、D2530

## &lt;&lt;电器开关电源电路图集&gt;&gt;

、D2528、D2518B、D2505B彩电开关电源 (110) 金星D2902彩电开关电源 (111) 金星D2918F彩电开关电源 (112) 凯歌4C7108彩电开关电源 (113) 康佳A1486E彩电开关电源 (114) 康佳A1488E1彩电开关电源 (115) 康佳A2911倍频彩电开关电源 (116) 康佳B/X/N/H系列彩电开关电源 (117) 康佳BT4301、BT4310、BT4320、BT5080、BT5090、VW5001背投彩电开关电源 (118) 康佳BT4688W背投彩电开关电源 (119) 康佳BT5001彩电开关电源 (120) 康佳DT278U彩电开关电源 (121) 康佳F2530A、F2979A彩电开关电源 (122) 康佳F2581C、ST2581C彩电开关电源 (123) 康佳F2982A彩电开关电源 (124) 康佳F系列彩电开关电源 (125) 康佳K2598U彩电开关电源 (126) 康佳KK-T2510彩电开关电源 (127) 康佳LC-TM2018液晶彩电开关电源 (128) 康佳P2562K、P2960K、P2962K、P2998K、P3760K、T2568K、T2968K、T2975K、T2976K、T3468K彩电开关电源 (129) 康佳P2591N、P2592N彩电开关电源 (130) 康佳P2919彩电开关电源 (131) 康佳P2989N彩电开关电源 (132) 康佳P2990C、P2982C、P3486C彩电开关电源 (133) 康佳P3492N彩电开关电源 (134) 康佳P34SE138、P29SE072彩电开关电源 (135) 康佳ST系列高清彩电开关电源 (136) 康佳T2510N、T2512N彩电开关电源 (137) 康佳T2522E、T2525、T2563E、T2566E1、T2566E5、T2566E6、T2569E、P2556E彩电开关电源 (138) 康佳T2530D1彩电开关电源 (139) 康佳T2588B、T3877B彩电开关电源 (140) 康佳T2909C、T2909C1、T2990C、T2966C、T2966C1、T2966C2、T2969C彩电开关电源 (141) 康佳T3888N彩电开关电源 (142) 康佳T3476S彩电开关电源 (143) 乐华HID43P7背投彩电开关电源 (144) 乐华RH29NED彩电开关电源 (145) 牡丹74C2彩电开关电源 (146) 日立A1PM8C机心彩电开关电源 (147) 日立C21D8C彩电开关电源 (148) 日立C25M8C彩电开关电源 (149) 日立CMT2579-041彩电开关电源 (150) 日立F1机心彩电开关电源 (151) 日立F24彩电开关电源 (152) 日立NP84C机心彩电开关电源 (153) 日立NP8C机心彩电开关电源 (154) 上广电D2955F、D2930AF、D2966F彩电开关电源 (155) 松下L15机心彩电开关电源 (156) 松下TC-2550R、TC-2950R彩电开关电源 (157) 松下TC-29GF12G、TC-29GF15G彩电开关电源 ( ) (158) 松下TC-29GF12G、TC-29GF15G彩电开关电源 ( ) (159) 松下TC-29GF30R、TC-29GF32G彩电开关电源 (160) 松下TC-29P100倍频彩电开关电源 (161) 松下TC-29V1R彩电开关电源 (162) 松下TC-29V30R彩电主开关电源 (163) 松下TC-29V50R彩电开关电源 (164) 松下TC-AV29CX彩电主开关电源 (165) 松下TH-42PHD5、TH-42PHW5等离子彩电开关电源 (166) 松下TH-42PHW6EX、TH-42PHD6EX、TH-42PHD6BX、TH-42PHD6UY等离子彩电开关电源 (167) 松下TH-50PHW6BX等离子彩电开关电源 (168) 松下TH-65PHD8BK/EK/UK等离子彩电开关电源 (169) 松下TX-26/32LX1A/M/X、TC-26/32LX1H液晶彩电开关电源 ( ) (170) 松下TX-26/32LX1A/M/X、TC-26/32LX1H液晶彩电开关电源 ( ) (171) 索尼F29丽音王系列机心彩电开关电源 (172) 索尼G3F-K机心彩电开关电源 (173) 索尼KP-ES43MG、KP-ES48MG、KP-ES61MG背投彩电开关电源 (174) 索尼KV2184彩电开关电源 (175) 索尼KV-25MF1、K25MN1、K29MFI、K29MH11彩电开关电源 (176) 索尼KV-J29MF8J彩电开关电源 (177) 索尼KV-W28MH11彩电开关电源 (178) 王牌TCL-2501A、TCL-2501C、TCL-2501F、TCL-2536F、TCL-2536W、TCL-2539W、TCL-2568C、TCL-2511C、TCL-2536C、TCL-25A106F1、TCL-290IA、TCL-290IC、TCL-2901F彩电开关电源 (179) 王牌TCL-2502、TCL-2506A、TCL-2535A、TCL-2909B、TCL-2910GW、TCL-2952B、TCL-2913A、TCL-2907、TCL-2906A彩电开关电源 (180) 王牌TCL-2502D、TCL-2510G、TCL-2536G、TCL-2910G、TCL-2927D、TCL-2911、TCL-2956D彩电开关电源 (181) 王牌TCL-2518E、TCL-2539D、TCL-2511DI、TCL-2516B、TCL-2516D、TCL-2580FL、TCL-2580G、TCL-2588B、TCL-2588G、TCL-AT2986Z彩电开关电源 (182) 王牌TCL-2518E、TCL-C2533E、TCL-3418E、TCL-251SEW、TCL-2918E、TCL-2918EW、TCL-2977E、TCL-2513EW、TCL-2913E、TCL-2913EW、TCL-2906E彩电开关电源 (183) 王牌TCL-25266Y、TCL-AT2916Y、TCL-AT29266Y、TCL-AT34266Y彩电开关电源 (184) 王牌TCL-2575D彩电开关电源 (185) 王牌TCL-2580FL彩电开关电源 (186) 王牌TCL-2908彩电开关电源 (187) 王牌TCL-2911D彩电开关电源 (188) 王牌TCL-2913FT、TCL-2901NT彩电开关电源 (189) 王牌TCL-2970N5彩电开关电源 (190) 王牌TCL-29A41A彩电开关电源 (191) 王牌TCL-29U186Z彩电开关电源 (192) 王牌TCL-3460D彩电开关电源 (193) 王牌TCL-9325、TCL-9228、TCL-9338、TCL-9329、TCL-9329SP、TCL-9525、TCL-9529、TCL-4425彩电开关电源 (194) 王

## &lt;&lt;电器开关电源电路图集&gt;&gt;

牌TCL-9525Z、TCL-9329Z、TCL-9529Z彩电开关电源 (195) 王牌TCL-9621B、TCL-9621C彩电开关电源 (196) 王牌TCL-9625B彩电开关电源 (197) 王牌TCL-A12560、TCL-A12960彩电开关电源 (198) 王牌TCL-AT2516U、TCL-AT2526U、TCL-AT2916U、TCL-AT2926U、TCL-AT2927U彩电开关电源 (199) 王牌TCL-AT25266、TCL-AT25288彩电开关电源 (200) 王牌TCL-AT2565、TCL-AT2570UB、TCL-AT2570UI、TCL-AT2965、TCL-AT2965U、TCL-AT2988D?TCL-AT25215Z、TCL-AT29215Z、TCL-AT25189B/UL、TCL-AT25181、TCL-AT25135、TCL-AT2560B、TCL-AT2960B、TCL-AT25106B、TCL-AT2527、TCL-AT25211A、TCL-AT2516UG、TCL-AT2916UG、TCL-AT34189B、TCL-NT34A5I/UL彩电开关电源 (201) 王牌TCL-AT2921I彩电开关电源 (202) 王牌TCL-AT29701彩电开关电源 (203) 王牌TCL-AT34106S、TCL-AT3488S彩电开关电源 (204) 王牌TCL-DBT8313SA彩电开关电源 (205) 王牌TCL-DLP50829、TCL-DLP50T9AC、TCL-DLP50T9NC光显背投彩电开关电源 (206) 王牌TCL-DLP56R8光显背投彩电开关电源 ( ) (207) 王牌TCL-DLP56R8光显背投彩电开关电源 ( ) (208) 王牌TCL-GU21机心彩电开关电源 (209) 王牌TCL-HD34803I彩电开关电源 (210) 王牌TCL-HID2992 PW彩电开关电源 (211) 王牌TCL-HID299D、TCL-HID299S、TCL-HID291SP、TCL-HID296SP、TCL-HID2990HA、TCL-HID348SP高清彩电开关电源 (212) 王牌TCL-HID522背投彩电副电源板开关电源 (213) 王牌TCL-HID522背投彩电主电源板开关电源 ( ) (214) 王牌TCL-HID522背投彩电主电源板开关电源 ( ) (215) 王牌TCL-N21机心彩电开关电源 (216) 王牌TCL-N22机心彩电开关电源 (217) 王牌TCL-NT21M63S彩电开关电源 (218) 王牌TCL-NT2965B (A21机心) 彩电开关电源 (219) 王牌TCL-S21机心彩电开关电源 (220) 西湖CM2528彩电开关电源 (221) 西湖CP2528A、CP2529A、CP2505A彩电开关电源 (222) 西湖DP29A68彩电开关电源 (223) 西湖HD29A88彩电开关电源 (224) 西湖PD29A08彩电开关电源 (225) 西湖T2536彩电开关电源 (226) 西湖112976彩电开关电源 (227) 夏普29KX8P、29KX80P彩电开关电源 (228) 厦华HT-3261、HT-3661彩电开关电源 (229) 厦华L22A1K液晶彩电开关电源 (230) 厦华M37160、M61260、M61264彩电开关电源 (231) 厦华MT2935A数字高清彩电开关电源 (232) 厦华S293彩电开关电源 (233) 厦华TS2980、TS2981彩电开关电源 (234) 厦华XT-2978T彩电开关电源 (235) 熊猫3608A彩电开关电源 (236) 熊猫C2566彩电开关电源第2章 彩色显示器开关电源第3章 激光碟影机开关电源第4章 卫星接收机开关电源第5章 打印机开关电源第6章 传真机开关电源第7章 扫描仪开关电源第8章 电动车开关电源第9章 其他开关电源附录 附录A 开关电源常用厚膜块技术资料 附录B 开关电源常用开关管技术资料

## <<电器开关电源电路图集>>

### 编辑推荐

适合家用电器、办公电器开关电源设计、制作、销售、维修人员及开关电源爱好者。

<<电器开关电源电路图集>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>