

<<彩电开关电源电路精选图集>>

图书基本信息

书名：<<彩电开关电源电路精选图集>>

13位ISBN编号：9787122134431

10位ISBN编号：7122134431

出版时间：2012-9

出版时间：化学工业出版社

作者：张庆双，姜立华 等编

页数：431

字数：691000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<彩电开关电源电路精选图集>>

内容概要

《彩电开关电源电路精选图集》精选了海尔、长虹、康佳、创维、厦华、海信、TCL、东芝、三洋、松下、索尼、飞利浦、三星、LG等名优品牌电视机的开关电源电路原理图，包括CRT彩色电视机开关电源电路、液晶电视机开关电源电路，这些都是技术人员维修新型电视机时不可缺少的资料。

《彩电开关电源电路精选图集》可供家电维修人员参考使用。

<<彩电开关电源电路精选图集>>

书籍目录

第一章 CRT彩色电视机开关电源电路

一、海尔CRT彩色电视机开关电源电路

- 1.海尔D21FA11.AMM电视机电源电路
- 2.海尔D29FA5、D29FA10.AKM、D29FA18、D29MK3电视机电源电路
- 3.海尔D29FT1电视机电源电路
- 4.海尔D29FV6.A、D34FV6.A电视机电源电路
- 5.海尔D29MK1 (MST5C26机芯) 电视机电源电路
- 6.海尔OM8370机芯电视机电源电路
- 7.海尔25FA1.T (8873A机芯) 电视机电源电路
- 8.海尔8879机芯电视机电源电路
- 9.海尔8829、8859机芯电视机电源电路
- 10.海尔8823机芯电视机电源电路
- 11.海尔8807、8809机芯电视机电源电路
- 12.海尔37TV6.T电视机电源电路
- 13.海尔29F9G.PN、D29FV6H.A8电视机电源电路
- 14.海尔29F5D.5电视机电源电路
- 15.海尔29F3A.PY、29F9B.PY电视机电源电路
- 16.海尔25T8D.S (HAIER9370机芯) 电视机电源电路
- 17.海尔21TB1电视机电源电路
- 18.海尔21FV6H.B电视机电源电路

二、康佳CRT彩色电视机开关电源电路

- 1.康佳P29AS520、P29TT390电视机电源电路
- 2.康佳P29FG188电视机电源电路
- 3.康佳P31FM292、P34FM296电视机电源电路
- 4.康佳P34TM297电视机电源电路
- 5.康佳K系列电视机电源电路
- 6.康佳SA系列 (T21SA120) 电视机电源电路
- 7.康佳S系列电视机电源电路

三、长虹CRT彩色电视机开关电源电路

- 1.长虹CH.10DR机芯 (H29D80) 电视机电源电路
- 2.长虹CH.18B机芯 (PF21300) 电视机电源电路
- 3.长虹CHD29156 (CHD.3机芯) 电视机电源电路
- 4.长虹CHD29300、CHD32300、CHD32366、CHD32600、CHD32600H (CHD.6机芯) 电视机电源电路
- 5.长虹HD29933、H29D80E、H34D80E (CH.18G机芯) 电视机电源电路
- 6.长虹PF29T18、PF25T18 (CH20机芯) 电视机电源电路
- 7.长虹PF2118E、PF2191E、PF2193E、SF2118E、F2193E (CN.18EA机芯) 电视机电源电路
- 8.长虹PF2939S电视机电源电路
- 9.长虹PF2991E电视机电源电路
- 10.长虹PF21800H (F47)、PF21399H (F47)、PF21366H (F47) PF21300H (47) 电视机电源电路
- 11.长虹PF25118 (F28)、PF29008 (F28) 电视机电源电路
- 12.长虹SF2166K、SF2128K、SF2129K、SF2133K (CH.13A机芯) 电视机电源电路
- 13.长虹SF21118_F25、SF2111_F25、SF2166K_F25 (CH.13G机芯) 电视机电源电路

四、创维CRT彩色电视机开关电源电路

- 1.创维3D20、3D21机芯电视机电源电路
- 2.创维3D28机芯电视机电源电路

<<彩电开关电源电路精选图集>>

- 3.创维5D20机芯电源电路
 - 4.创维5D60机芯电视机电源电路
 - 5.创维5D90机芯电视机电源电路
 - 6.创维6D35机芯电视机电源电路
 - 7.创维6D66机芯(32D98HP、32D18HT)电视机电源电路
 - 8.创维29T68HT(6D81机芯)电视机电源电路
 - 9.创维6D83、6D50机芯电视机电源电路
 - 10.创维6D85机芯电视机电源电路
 - 11.创维6D88机芯电视机电源电路
 - 12.创维6D89机芯电视机电源电路
 - 13.创维6D91机芯电视机电源电路
 - 14.创维6D92、6D95、6D96机芯电视机电源电路
 - 15.创维3I01机芯电视机电源电路
 - 16.创维3P52机芯电视机电源电路
 - 17.创维3P80机芯电视机电源电路
 - 18.创维3P90机芯(21N15Mk)电视机电源电路
 - 19.创维4P36机芯电视机电源电路
 - 20.创维5P20、5P21机芯电视机电源电路
 - 21.创维5P36机芯电视机电源电路
 - 22.创维5P60机芯电视机电源电路
 - 23.创维6P18电视机电源电路
 - 24.创维6P28机芯电视机电源电路
 - 25.创维6P29机芯电视机电源电路
 - 26.创维6P30机芯电视机电源电路
 - 27.创维6P50机芯电视机电源电路
 - 28.创维6P60机芯电视机电源电路
 - 29.创维3S30机芯电视机电源电路
 - 30.创维4S30机芯电视机电源电路
 - 31.创维3T36机芯电视机电源电路
 - 32.创维3T60、3T61、4T60机芯电视机电源电路
 - 33.创维4T66机芯电视机电源电路
 - 34.创维29SP9000(3T36、4T30、5T36机芯)电视机电源电路
 - 35.创维6T18机芯电视机电源电路
 - 36.创维6T19机芯电视机电源电路
 - 37.创维6T20机芯电视机电源电路
 - 38.创维3Y01、4Y01机芯电视机电源电路
 - 39.创维3Y18机芯电视机电源电路
 - 40.创维3Y30机芯电视机电源电路
 - 41.创维3Y31、3Y36机芯电视机电源电路
 - 42.创维3Y39机芯电视机电源电路
 - 43.创维6M58机芯电视机电源电路
 - 44.创维6M31机芯电视机电源电路
 - 45.创维6M35、6M50机芯电视机电源电路
 - 46.创维5N10机芯电视机电源电路
- 五、TCL(王牌)CRT彩色电视机开关电源电路
1. TCL CS.PH73机芯电视机电源电路
 2. TCL GU21机芯电视机电源电路

<<彩电开关电源电路精选图集>>

3. TCL HD21M62S (HY11机芯) 电视机电源电路
4. TCL HD29M63S (HY80机芯) 电视机电源电路
5. TCL M35B (VCT3831A) 机芯电视机电源电路
6. TCL MS21机芯电视机电源电路
7. TCL MS22机芯电视机电源电路
8. TCL MV23机芯电视机电源电路
9. TCL N21机芯电视机电源电路
10. TCL NU21机芯电视机电源电路
11. TCL S13机芯电视机电源电路
12. TCL S22机芯电视机电源电路
13. TCL S23机芯电视机电源电路
14. TCL TB73机芯电视机电源电路

六、海信CRT彩色电视机开关电源电路

1. 海信8823机芯电视机电源电路
2. 海信8859机芯电视机电源电路
3. 海信8897、8899机芯电视机电源电路
4. 海信HDP2919DH (GS50机芯) 电视机电源电路
5. 海信HDP21S09电视机电源电路
6. 海信HDP2111G、HDP2166H电视机电源电路
7. 海信HDP2167D、HDP2433、HDP2833D、HDP2976、HDP2977D电视机电源电路
8. 海信HDP2188D电视机电源电路
9. 海信TF2166GH电视机电源电路
10. 海信TF2176H电视机电源电路
11. 海信USOC机芯 (TF29R68) 电视机电源电路

七、厦华CRT彩色电视机开关电源电路

1. 厦华HT.2978E电视机电源电路
2. 厦华HT.3261E、HT.3281E、HT.3661E电视机电源电路
3. 厦华MT.2968C电视机电源电路
4. 厦华MT.2968M、MT.2966M、MT.2992M电视机电源电路
5. 厦华TF2955电视机电源电路
6. 厦华TK2935电视机电源电路
7. 厦华TL2987、TL2985电视机电源电路
8. 厦华TN2985、TN3483电视机电源电路
9. 厦华TQ2192电视机电源电路
10. 厦华TR2978电视机电源电路
11. 厦华TS2130电视机电源电路
12. 厦华TS2980电视机电源电路
13. 厦华TV21A2电视机电源电路

八、松下CRT彩色电视机开关电源电路

1. 松下TC.34P888D (GP11N机芯) 电视机电源电路
2. 松下TC.29F150DB (GP21机芯) 电视机电源电路
3. 松下TC.29FJ50GA电视机电源电路
4. 松下TC.29P700G、TC.34P700G (GP1机芯) 电视机电源电路
5. 松下TC.32F500DN (GP11N机芯) 电视机电源电路

九、索尼CRT彩色电视机开关电源电路

1. 索尼KV.AR29M80B、KV.AR34X80B (BX1机芯) 电视机电源电路
2. 索尼KV.AR29T80、KV.AR29X80C (BY.1A机芯) 电视机电源电路

<<彩电开关电源电路精选图集>>

- 3.索尼KV.BT212M80 (BX1S机芯) 电视机电源电路
- 4.索尼KV.DC29M80、KV.DC34M80、KV.DC34M80 (CX1机芯) 电视机电源电路
- 5.索尼KV.EX29M80、KV.EX29M90、KV.EX34M93 (AG.3E机芯) 电视机电源电路
- 6.索尼KV.HR32M90、KV.HR34M90、KV.HR36M90 (AX1机芯) 电视机电源电路
- 7.索尼KV.TF21M80、KV.TF21M90 (BG.3S机芯) 电视机电源电路
- 8.索尼KV.XA29M80、XA29M90、XA29M94、XA34M80 (BG.3R机芯) 电视机电源电路

十、三洋CRT彩色电视机开关电源电路

- 1.三洋CK21FS30 (FC6A机芯) 电视机电源电路
- 2.三洋CK29F78G、CK29F88G、CK29F98G (FC4B机芯) 电视机电源电路
- 3.三洋CK29F98S (FA3A机芯) 电视机电源电路
- 4.三洋CK34F58P、CK34F99P (GA3F机芯) 电视机电源电路
- 5.三洋CK29F78G、CK29F88G、CK29F98G (FC4C机芯) 电视机电源电路
- 6.三洋CK29FS30P (GA3G机芯) 电视机电源电路
- 7.三洋CK21D108、CK21D200 (GC5C机芯) 电视机电源电路

十一、东芝CRT彩色电视机开关电源电路

- 1.东芝34SH8UC电视机主电源电路
- 2.东芝34SH8UC电视机副电源电路
- 3.东芝34SH8UC电视机电源稳压电路
- 4.东芝34SH8UC电视机电源控制电路
- 5.东芝32SW9UC电视机电源电路a
- 6.东芝32SW9UC电视机电源电路b
- 7.东芝32JW9UC、36JW9UC电视机电源电路
- 8.东芝29JK7UC、29JH7UC、34JH7UC电视机电源电路
- 9.东芝29JH9UC、34JH9UC电视机电源电路
- 10.东芝29AF9UC、34AF9UC电视机主电源电路
- 11.东芝29AF9UC、34AF9UC电视机副电源电路
- 12.东芝29JH7UC、29JK7UC、34JH7UC电视机电源电路
- 13.东芝25S2XC、29S2XC电视机电源电路
- 14.东芝25AF6SH、25AF6C电视机电源电路
- 15.东芝21A2NC电视机电源电路

十二、飞利浦CRT彩色电视机开关电源电路

- 1.飞利浦29PT6111/93R、29PT6111/93R、34PT6131/93R电视机电源电路
- 2.飞利浦29PT8322/93R、34PT8322/93R电视机电源电路
- 3.飞利浦29PT2535/93R、29PT4420/93R电视机电源电路
- 4.飞利浦29PT8825/93、29PT8865/93电视机电源电路
- 5.飞利浦34PT5693/93电视机电源电路
- 6.飞利浦21PT.3626电视机电源电路
- 7.飞利浦29PT.4606/93电视机电源电路
- 8.飞利浦29PT.6626/93电视机电源电路
- 9.飞利浦21PT.8667/93、21PT.8857/93、21PT.8867/93电视机电源电路
- 10.飞利浦29PT.8867/93、29PT.8857/93、29PT.8667/93电视机电源电路
- 11.飞利浦29PT2143/93、29PT3143/93电视机电源电路

十三、三星CRT彩色电视机开关电源电路

- 1.三星CS21V10MJ (KS1A机芯) 电视机电源电路
- 2.三星CS25D6N (KS2A机芯) 电视机电源电路
- 3.三星CS29K1N (KS3A机芯) 电视机电源电路
- 4.三星CS29M20WU (KS7A机芯) 电视机电源电路

<<彩电开关电源电路精选图集>>

- 5.三星CS21S8、CS21M20 (KS9B机芯) 电视机电源电路
- 6.三星WS32A10HE (K55A机芯) 电视机电源电路
- 7.三星CS21D8S (S15A机芯) 电视机电源电路
- 8.三星CS34D2 (S51A机芯) 电视机电源电路
- 9.三星CS29A6HP (S53A机芯) 电视机电源电路
- 10.三星CS29M20 (S56A机芯) 电视机电源电路
- 11.三星WS32Z9HR (S57A机芯) 电视机电源电路
- 12.三星CS29M21SS、CS29A11SS (S61A机芯) 电视机电源电路
- 13.三星WS32Z30HE (S62A机芯) 电视机电源电路

十四、LG CRT彩色电视机开关电源电路

1. LG MC.019A机芯电视机电源电路
2. LG MC.022机芯 (RT.29FB30V) 电视机电源电路
3. LG MC.035A/B/E机芯电视机电源电路
4. LG MC.049A机芯电视机电源电路
5. LG MC.059B机芯电视机电源电路

第二章 液晶电视机开关电源电路

一、海尔液晶电视机开关电源电路

- 1.海尔LE55A300ND液晶电视机电源电路
- 2.海尔LE26H310液晶电视机电源电路
- 3.海尔LE32H300液晶电视机电源电路
- 4.海尔H42E07A、LE42F6液晶电视机电源电路

二、长虹液晶电视机开关电源电路

- 1.长虹LT1559液晶电视机电源电路a
- 2.长虹LT1559液晶电视机电源电路b
- 3.长虹LT1957液晶电视机电源电路a
- 4.长虹LT1957液晶电视机电源电路b
- 5.长虹LT2059液晶电视机电源电路a
- 6.长虹LT2059液晶电视机电源电路b
- 7.长虹LT2657液晶电视机电源电路
- 8.长虹LT22510、LT22519液晶电视机电源电路a
- 9.长虹LT22510、LT22519液晶电视机电源电路b
- 10.长虹LT26510液晶电视机电源电路
- 11.长虹LT32510、LT32519液晶电视机电源电路

三、创维液晶电视机开关电源电路

- 1.创维37S12HR (8K20机芯) 液晶电视机电源电路
- 2.创维32M11HM、37M11HM、42M11HF (8M20机芯) 液晶电视机电源电路
- 3.创维24S16IW (8R07机芯) 液晶电视机电源电路
- 4.创维37FL6UE液晶电视机电源电路
- 5.创维8TM1机芯液晶电视机电源电路

四、海信液晶电视机开关电源电路

- 1.海信LM40V69P液晶电视机电源电路
- 2.海信TLM2633D液晶电视机电源电路
- 3.海信TLM3201、TLM3266、TLM3267、TLM3288H液晶电视机电源电路
- 4.海信TLM3237D液晶电视机电源电路
- 5.海信TLM3277液晶电视机电源电路
- 6.海信TLM3733液晶电视机电源电路
- 7.海信TLM4033、TLM4033、TLM4077、TLM4277液晶电视机电源电路

<<彩电开关电源电路精选图集>>

8.海信TLM4777液晶电视机电源电路

五、康佳液晶电视机电源电路

1.康佳LC26DT68、LC26ES30液晶电视机电源电路

2.康佳LC26E560、LC26DT08液晶电视机电源电路

3.康佳LC32AS28、LC37AS28、LC40AS28液晶电视机电源电路

4.康佳LC32ES62、LC.TM32ES66、LC32G580C、LC32ES66Q液晶电视机电源电路

5.康佳LC32HS01液晶电视机电源电路

6.康佳LC32HS62B、LC32GS80C液晶电视机电源电路

7.康佳LC32IS96N、LC37IS96N液晶电视机电源电路

8.康佳LC42DS30D、LC47CT36DC液晶电视机电源电路

9.康佳LC.TM2611、LC.TM3211、LC.TM3711、LC.TM4211液晶电视机电源电路

六、厦华液晶电视机电源电路

1.厦华L32U18、L32U26、L32U16、L32FB26液晶电视机电源电路

2.厦华LC.32HC56液晶电视机电源电路

3.厦华LC.32U25液晶电视机电源电路

4.厦华LC.32HU26、LC.37HU19液晶电视机电源电路

5.厦华LC.37R26液晶电视机电源电路

6.厦华LC.37T18液晶电视机电源电路

7.厦华LC.42T17液晶电视机电源电路

8.厦华LC.52R36液晶电视机电源电路

9.厦华L15Y3液晶电视机电源电路

10.厦华LC.23Y25液晶电视机电源电路

七、TCL(王牌)液晶电视机电源电路

1. TCL LCD32K72液晶电视机电源电路

2. TCL LCD37K72液晶电视机电源电路

3. TCL LCD32K73液晶电视机电源电路

4. TCL LCD3726SMPS液晶电视机电源电路

5. TCL LCD40K73、LCD42K73、LCD42B66.P(GC32机芯)液晶电视机电源电路

6. TCL LCD32M61、LCD37M61R液晶电视机电源电路

7. TCL LCD32A71、LCD37A71、LCD32K73液晶电视机电源电路

8. TCL

L40M61R、L42M61R、L46M61R、L32M71R、L42M71R、L46M71R液晶电视机电源电路

9. TCL L47B68、LCD40B66.P、LCD40K73、LCD42K73液晶电视机电源电路

10. TCL L52M71F液晶电视机电源电路

11. TCL L42E75液晶电视机电源电路

八、松下液晶电视机电源电路

1.松下TC.26LE7D、TC.32LE7D(LH60机芯)液晶电视机电源电路

2.松下TC.32LX1D、TC.26LX1D(LH18机芯)液晶电视机电源电路

3.松下TC.32LX70D(LH64机芯)液晶电视机电源电路

4.松下TC.37LX70D(LH80机芯)液晶电视机电源电路

5.松下32LX600D(LH50机芯)液晶电视机电源电路

6.松下TC.37LX800D(LH76机芯)液晶电视机电源电路

7.松下TH.L32X10C(KM02机芯)液晶电视机电源电路

九、索尼液晶电视机电源电路

1.索尼KLV.V26A10、KLV.V32A10、KLV.V40A10液晶电视机电源电路

2.索尼KDL.32S3000、40S3000、46S3000(SE1A机芯)液晶电视机电源电路

十、三洋液晶电视机电源电路

<<彩电开关电源电路精选图集>>

- 1.三洋LCD.27CA2、LCD.32CA2液晶电视机电源电路
 - 2.三洋LCD.32CA9、LCD.37CA9、LCD.42CA9 (UH2.C机芯) 液晶电视机电源电路
 - 3.三洋LCD.37CN6液晶电视机电源电路
- 十一、东芝液晶电视机开关电源电路
- 1.东芝20VL36C液晶电视机电源电路
 - 2.东芝26WL66C、32WL66C液晶电视机电源电路
 - 3.东芝JL7系列液晶电视机电源电路
- 十二、夏普液晶电视机开关电源电路
- 1.夏普LC37AX3M液晶电视机电源电路
 - 2.夏普LC.30HV2M液晶电视机电源电路
 - 3.夏普LC.37D90U液晶电视机电源电路
- 十三、飞利浦液晶电视机开关电源电路
- 1.飞利浦32PF7321/93、37PF7321/93 (LC4.31A AA机芯) 液晶电视机电源电路
 - 2.飞利浦47PFL7422/93 (TPT1.2A LA机芯) 液晶电视机电源电路
 - 3.飞利浦19PFL4322 (TPS1.0E LA机芯) 液晶电视机电源电路
- 十四、LG液晶电视机开关电源电路
1. LG 32LH20R.CA液晶电视机电源电路
 2. LG 37in液晶电视机电源电路
- 十五、三星液晶电视机开关电源电路
- 1.三星LS32R81BA液晶电视机电源电路
 - 2.三星LA40S81B、LA40R71B、LA40S71B液晶电视机电源电路
 - 3.三星LA40M81BX、LA40R81BA液晶电视机电源电路
 - 4.三星LA40A650A1R液晶电视机电源电路

<<彩电开关电源电路精选图集>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>